

⑦

$$\varphi_u - \varphi_i = -15^\circ$$

$$\pi \text{ rad} \longrightarrow 180^\circ$$

$$\frac{\pi}{2} \longrightarrow 15^\circ$$

$$\varphi_u - \varphi_i = -\frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

6) $\varphi_u - \varphi_i < 0 \Rightarrow$ circuit capacitive

Ex 3

$$\varphi_u = 0 \text{ rad}$$

1) facteur de puissance : $\cos(\varphi_u - \varphi_i)$

$$\cos(\varphi_u - \varphi_i) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$U_{AB} = 20V = U_R$$

$$U_{DN} = 40V = U_C$$

$$U_{BN} = 20V = U_{b,c}$$

$$\begin{array}{l} U_{BD} < 40V \\ U_b < 20V \end{array}$$

$$C = 10^{-6} \text{ F}$$

(6)

$$3) u_R(t) \rightarrow \vec{V}_1 \left(\begin{array}{l} R I_m = 500 \times 4 \times 10^{-3} \times \sqrt{2} \\ = 24 \sqrt{2} \text{ V} \\ \varphi_i = -\frac{\pi}{6} \text{ rad} \end{array} \right) \rightarrow 4 \text{ cm}$$

$$u_b(t) \rightarrow \vec{V}_2 \left(\begin{array}{l} U_{bm} = 24 \sqrt{2} \\ \varphi_{u_b} = 0 \text{ rad} \end{array} \right) \rightarrow 4 \text{ cm}$$

$$u_c(t) \rightarrow \vec{V}_3 \left(\begin{array}{l} U_{cm} = 24 \sqrt{2} \\ \varphi_i - \frac{\pi}{2} = -\frac{2\pi}{3} \text{ rad} \end{array} \right) \rightarrow 4 \text{ cm}$$

$$u(t) \rightarrow \vec{V} \left(\begin{array}{l} U_m \\ \varphi_u \end{array} \right)$$

$$\varphi_{u_b} - \varphi_i = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$$

$$\text{à } t=0 \quad u_b(0) = 0 = U_{bm} \sin \varphi_{u_b}$$

$$\Rightarrow \sin \varphi_{u_b} = 0$$

or la courbe $u_b = f(t)$ est croissante au voisinage de 0

$$\Rightarrow \text{sa dérivée} > 0 \Rightarrow \cos \varphi_{u_b} > 0$$

$$\boxed{\varphi_{u_b} = 0 \text{ rad}}$$

$$T \rightarrow 24 \text{ div}; \quad \Delta t \rightarrow 8 \text{ div}$$

$$\varphi_{u_b} - \varphi_{u_c} = \omega \Delta t = \frac{2\pi}{T} \times \frac{T}{3} = \frac{2\pi}{3} \text{ rad}$$

$$\boxed{\varphi_{u_c} = -\frac{2\pi}{3} \text{ rad}}$$

$$d) \boxed{\varphi_i = \varphi_{u_c} + \frac{\pi}{2} = -\frac{2\pi}{3} + \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{6} \text{ rad}}$$

$$* \boxed{\Delta \varphi = \varphi_{u_b} - \varphi_i = 0 - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{6} \text{ rad}}$$

$$e) \quad U_{Cm} = \frac{I_m}{C\omega} \Rightarrow C = \frac{I_m}{U_{Cm} \omega} = \frac{48 \cdot 10^{-3} \times 12}{24 \sqrt{2} \times 10^3}$$

⑤

$$0 < \varphi_{u_b} - \varphi_{u_c} - \frac{\pi}{2} < \frac{\pi}{2}$$

$$0 < \frac{\pi}{2} < \varphi_{u_b} - \varphi_{u_c} < \pi$$

$$\varphi_{u_b} - \varphi_{u_c} > 0 \Rightarrow \varphi_{u_b} > \varphi_{u_c}$$

$u_b(t)$ est $\pi/2$ en avance de phase / $u_c(t)$

b) D'après le graphe la courbe (1) est en avance de phase / à la courbe (2)

$$\text{courbe (1)} \longrightarrow u_b(t)$$

$$\text{courbe (2)} \longrightarrow u_c(t)$$

$$c) T = 24 \times \frac{\pi}{2\pi} \cdot 10^{-3} = \pi \cdot 10^{-3} \text{ s}$$

$$U_{b_m} = 4 \times 6\sqrt{2} = 24\sqrt{2} \text{ V}$$

$$U_{c_m} = 4 \times 6\sqrt{2} = 24\sqrt{2} \text{ V}$$


$$W = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{\pi \cdot 10^{-3}}$$

$$= 2 \cdot 10^3 \text{ rad/s}$$

$$L \omega I_m = 10 \times 5 = 50 \text{ V}$$

$$L = \frac{50}{\omega I_m} = \frac{50}{100\pi \times 1/2} = \dots \text{ H}$$

Ex2

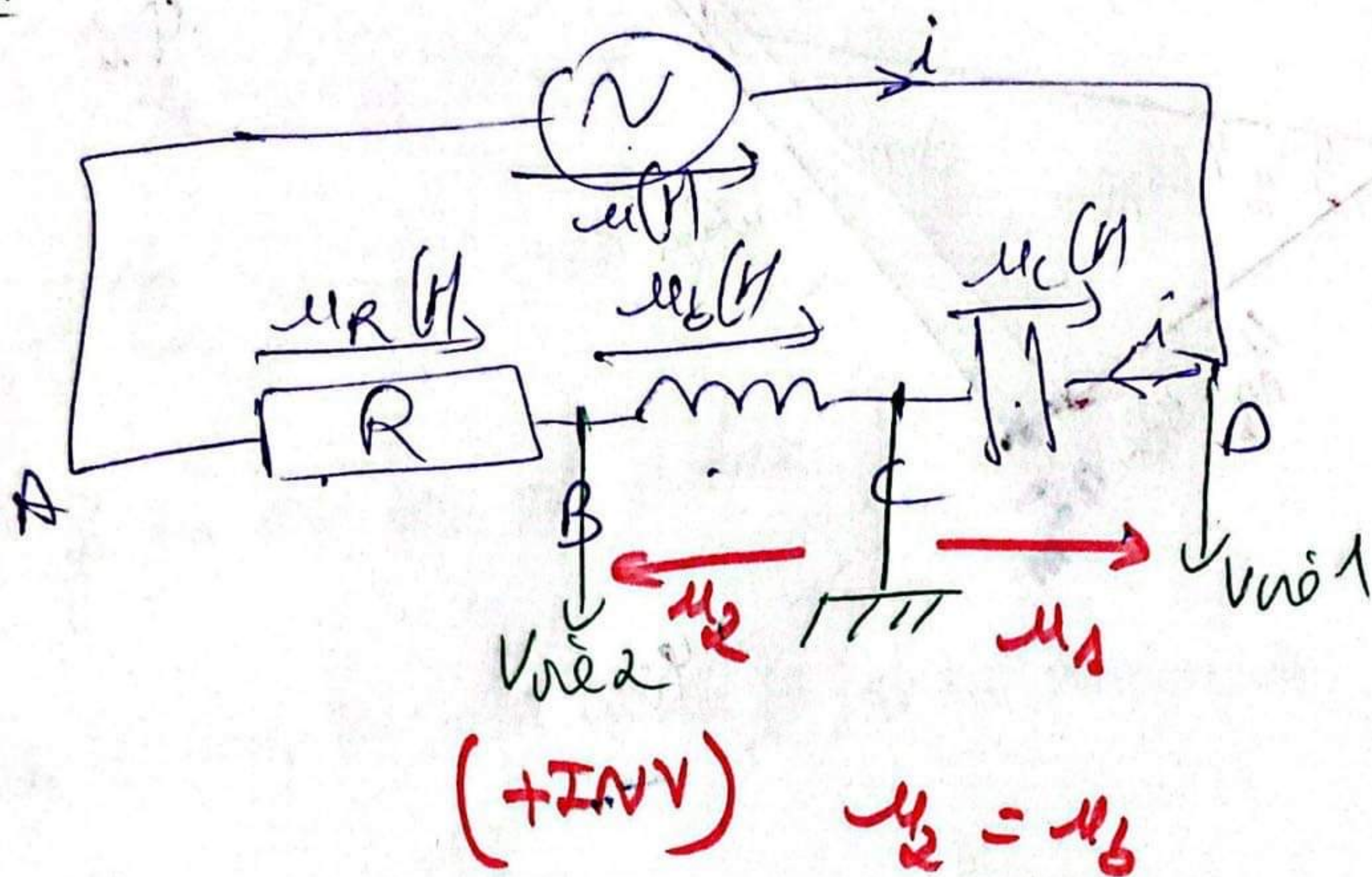

2) a)

$$-\frac{\eta}{2} < \varphi_u - \varphi_i < \frac{\eta}{2}$$

$$0 < \varphi_{u_b} - \varphi_i < \frac{\eta}{2}$$

$$0 < \varphi_{u_b} - \varphi_i < \frac{\eta}{2}$$

$$\text{or } \varphi_i = \varphi_{u_c} + \frac{\eta}{2}$$

$$u_{AB}(t) = u(t) \longrightarrow \vec{V} \left(\begin{array}{l} U_{AB_m} = 40V \longrightarrow 8cm \\ \varphi_{u_{AB}} = 0 \text{ rad} \end{array} \right)$$

(3)

$$u_{AN}(t) = u_R(t) \longrightarrow \vec{V}_1 \left(\begin{array}{l} U_{AN_m} = 25V \longrightarrow 5cm \\ \varphi_i = -\frac{\pi}{4} \text{ rad} \end{array} \right)$$

$$u_{ND}(t) = u_C(t) \longrightarrow \vec{V}_2 \left(\begin{array}{l} U_{ND_m} = U_{C_m} = \frac{I_m}{C\omega} = 20V \longrightarrow 4cm \\ \varphi_i = \frac{\pi}{2} \end{array} \right)$$

$$u_{DB}(t) = u_b(t) \longrightarrow \vec{V}_3 \left(\begin{array}{l} U_{DB_m} = U_{b_m} \\ \varphi_{u_b} \end{array} \right)$$

$$\varphi_{u_{AB}} - \varphi_i = \frac{\pi}{4} \text{ rad.}$$

$$I_m = \frac{U_{ABm}}{R} = \frac{25}{20} = 1,25 \text{ A}$$

$$\varphi_{AB} - \varphi_i = \frac{\pi}{4} \text{ or } \varphi_{AB} = 0 \text{ rad}$$

$$\Rightarrow \varphi_i = -\frac{\pi}{4} \text{ rad}$$

$$i(t) = 1,25 \sin(100\pi t - \frac{\pi}{4})$$

$\Rightarrow I_{eff} = I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$
 $\Rightarrow U_{eff} = U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$

i en A
 t en s

sinusoidal
seulienar

3) impedance $Z = \frac{U_m}{I_m} = \frac{U}{I} = \sqrt{(R + r)^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}$

(Ω) (A)

$$Z = \frac{U_{ABm}}{I_m} = \frac{40}{1,25} = 32 \Omega$$

revenons à l'ex

$$\varphi_{u_{AB}} - \varphi_i = \frac{\pi}{4} \text{ rad} > 0$$

\Rightarrow circuit inductif

$$2) u_{AB}(t) = U_{AB_m} \sin(\omega t + \varphi_{u_{AB}})$$

$$U_{AB_m} = 40 \text{ V}; \quad \omega = 2\pi N = 100\pi \text{ rad.s}^{-1}$$

$$\text{à } t=0 \quad u_{AB}(0) = 0 = U_{AB} \sin \varphi_{u_{AB}}$$

$\sin \varphi_{u_{AB}} = 0$ or la courbe est croissante au voisinage de 0

$$\Rightarrow \text{sa dérivée} > 0 \Rightarrow \cos \varphi_{u_{AB}} > 0$$

$$\Rightarrow \varphi_{u_{AB}} = 0 \text{ rad}$$

$$u_{AB}(t) = 40 \sin(100\pi t)$$

i en A
 u_{AB} en V

$$i(t) = I_m \sin(\omega t + \varphi_i)$$

Rqne

$$\text{circuit inductif} \left\{ \begin{array}{l} N > N_0 \\ \omega > \omega_0 \\ L\omega > \frac{1}{C\omega} \\ L\omega I_m > \frac{I_m}{C\omega} \Rightarrow \mathcal{U}_{L_m} > \mathcal{U}_{C_m} \\ \varphi_u - \varphi_i > 0 \Rightarrow \varphi_u > \varphi_i \end{array} \right.$$


$$\text{circuit résistif} \left\{ \begin{array}{l} N = N_0 \\ \omega = \omega_0 \\ L\omega = \frac{1}{C\omega} \\ \mathcal{U}_{L_m} = \mathcal{U}_{C_m} \\ \varphi_u - \varphi_i = 0 \Rightarrow \varphi_u = \varphi_i \\ \text{= résonance d'intensité} \end{array} \right.$$

$$\text{circuit capacitif} \left\{ \begin{array}{l} N < N_0 \\ \omega < \omega_0 \\ L\omega < \frac{1}{C\omega} \\ \mathcal{U}_{L_m} < \mathcal{U}_{C_m} \\ \varphi_u - \varphi_i < 0 \Rightarrow \varphi_u < \varphi_i \end{array} \right.$$

Oscillateurs électriques (1)

Forces

Ex1:

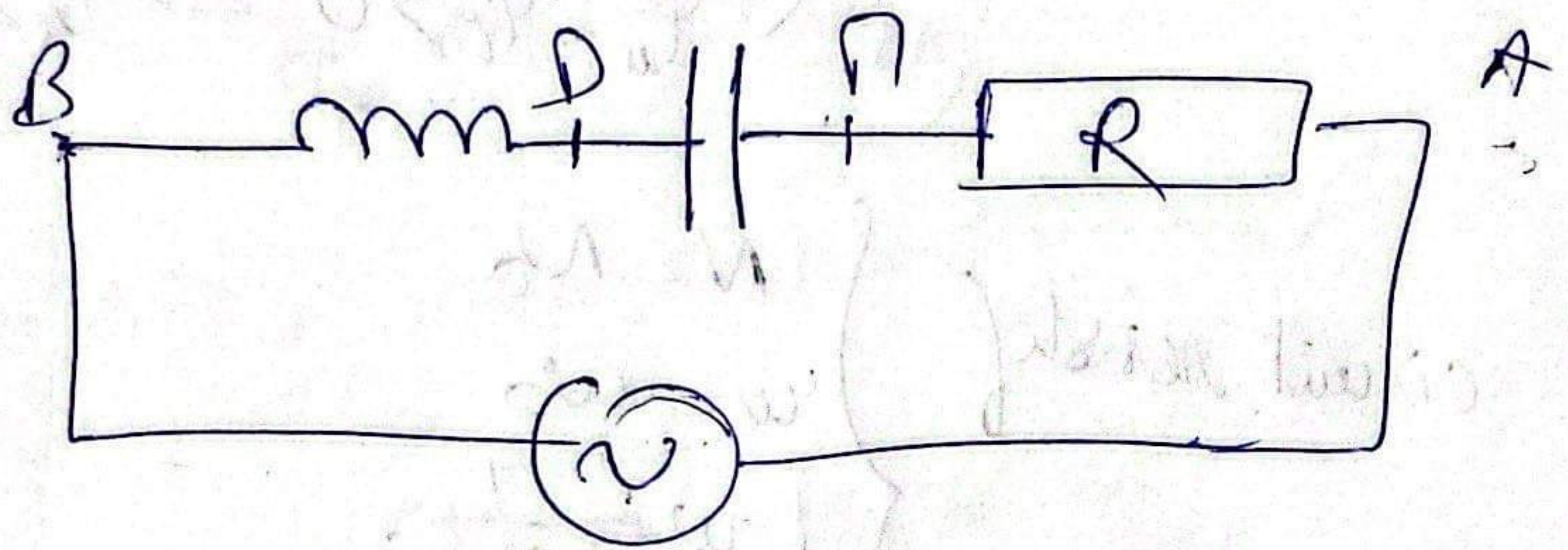

1) a) $T = 0,02 \text{ s} \Rightarrow N = \frac{1}{T} = 50 \text{ Hz}$

b) $\Delta \varphi = \varphi_i - \varphi_{u_{AB}} = \varphi_{u_{AN}} - \varphi_{u_{AB}}$

$$\Delta \varphi = \pm \omega \Delta t = \pm \frac{2\pi}{T} \Delta t$$

↑
décalage horaire

$$\Delta t = f(\varphi)$$

$$\Delta \varphi = \varphi_i - \varphi_{u_{AB}} = \varphi_{u_{AN}} - \varphi_{u_{AB}} = -\omega \Delta t$$

$$= -\frac{2\pi}{T} \times \frac{T}{8} = -\frac{\pi}{4} \text{ rad}$$